Carpeta Aries 1 (AZUL)

Placa	Pagina	Circuito
A1	1	Termometro electronico
A5	1	Radio AM Circuito economico
A6	1	Control de temperatura 0ºC a 95ºC
A8	2	Amplificador 2w 9-12v
A20	2	Ecualizador RIAA para Caps. Mag y Ceram.
A21	2	Preamplificador 30v
250W	3	Amplificador 250w 65v
A22	4	Preamplificador Universal Texas 55v
A50	4	Mezclador de 3 canales
A101	5	Amplificador 10w 25v
A102	5	Amplificador 20w 40v
A771	5	Regulador velocidad para motor CC con CI 555
A772	5	Regulador velocidad para motor AC serie (Dimmer)
A782	5	Convertidor de 6 a 12 v CC
A521	6	Fuente partida universal
A543	6	Fuente regulable de 0 a 25v
A573	6	Fuente para multimetro y termometro Intersil
A607	6	Fuente universal para 4 diodos y 1 capacitor
A723	6	Fuente alimentracion Estabilizada y Variable con CI 723
A762	6	Fuente alimentacion de 1.2v a 37v con proteccion de C.C.
A763	6	Fuente estabilizada con CI 78xx salida 5 A
A768	6	Fuente variable y estabilizada de 5 a 12v con CI 7805
A1071	7	Fuente estabilizada y regulable de 0 a 45v 3A info pag 55
A781	7	Fuente de alimentacion estabilizada y variable con CI 723
A1086	7	Fuente alimentacion 3 a 30v 2A info pag 64
F5	7	Fuente para 2 diodos, 2 capacitores y 1 resistencia
F6	7	Fuente para 4 diodos, 2 capacitores y 1 resistencia
F7	7	Fuente para TIR TEXAS y 1 capacitor
A069	7	Fuente estabilizada 12v
A070	7	Fuente estabilizada 24v
A87	7	Puente para 4 diodos
70W	8	Amplificador Texas 70w 55v
071-072	8	PreAmplificador Fapesa Derecho - Izquierdo 30v
A584	9	Cargador autormatico de baterias
A153	10	Amplificador 100w 45v
A578	10	Reloj digital M1043LR
A527	11	Audioritmico 3 canales
A672	11	Termostato electronico
A687	11	Amplificador 8w 12v
A688	11	Amplificador 15w 12v
A737	11	Temporizador
A032	12	Sintonizador AM - OL - OC
A751	13	Amplificador Booster 30w (15 RMS) TDA2002 12v
A797	13	Inyector de señal
A778	13	Ecualizador grafico 5 canales
A802	13	Fuente de alimentacion estabilizada y variable con CI 723

A1123	30	Probador de transistores en circuito
A154	33	Preamplificador stereo con 2 transistores 24v
A610	33	Amplificador 1w Texas con 76001AN 12v
A680	33	Amplificador 8w con TDA2002 TDA2004 8 a 26v
A549	33	Amplificador 4w Texas con 76023 28v
A1039	34	Termometro lineal -100 a +100 ºC
A622	34	Bocina electronica
A603-A604	35	Probador de transistores con 741
A759	35	Octavizador para Guitarra Electrica
A1021	36	Capacimetro para Microamperimetro
A1021	37	Capacimetro para Microamperimetro
A1165	37	Plaqueta para grabador
A808	38	Amplificador STK011 32v
A1146	38	Bocina electronica
A103	38	Filtro de Graves y Agudos
A1117	39	Preamplificador para capsula de reluctancia variable
A1117	40	Preamplificador para capsula de reluctancia variable
A1117	41	Preamplificador para capsula de reluctancia variable
A1168	42	Cargador de baterias automatico
A1168	43	Cargador de baterias automatico
A1185	44	Sintonizador radio OL
A1192	44	Secuenciador de 4 canales
A1190	45	Triamplificacion con divisor de frecuencias 40w total
A1188A - A1188B	45	Voltimetro digital de 3 1/2 digitos
PCB	46	PCB varias
PCB	47	PCB varias
PCB	48	PCB varias
A1114	49	Sintetizador con SN76477 Texas
A1208	50	Mezclador estereo 3 canales 10-30v
A1208	51	Mezclador estereo 3 canales 10-30v
A1209	51	Mezclador estereo 5 canales 10-30v
A1212	52	Prode electronico
A1203	52	Probador de UJT, PUT, 555, operacionales, Triacs, SCR y trans.
A739	53	Bocina electronica tipo Swatt con 555
A1222	54	Encendido Electronico por Descarga Inductiva Multichispa
A1071	55	Fuente de alimentacionde laboratorio
A1253	56	Voltimetro digital RCA en una placa
A1040	57	Voltimetro digital RCA
A1246	58	Fuente de alimentacion laboratorio
A1246	59	Fuente de alimentacion laboratorio
A1246	60	Fuente de alimentacion laboratorio
A1246	61	Fuente de alimentacion laboratorio
A1258	62	Contador de 2 digitos con circuitos anti-rebotes
A1074	62	Voltimetro para LCD Intersil 7106
A1074	63	Voltimetro para LCD Intersil 7106
A1086	64	Fuente de alimentacion variable 3 a 30v
A1764AB	65	Frecuencimetro
A1764AB	66	Frecuencimetro
A1764AB	67	Frecuencimetro